

```

% ELEC4700 Assignment 4

% Part 4

% By Huanyu Liu

% 100986552


% If alpha, beta, gama are known

% Then update  $\alpha I_3 R_o / (R_4 + R_o) = V_o$  with

%  $(\alpha I_3 + \beta I_3^2 + \gamma I_3^3) R_o / (R_4 + R_o)$ 

% use  $I_3$ ,  $I_3^2$ ,  $I_3^3$  as parameters in V vector


% Assume alpha=100, beta=50, gama=4


R1=1;

c=0.25;

R2=2;

L=0.2;

R3=10;

alpha=100;

beta=50;

gama=4;

R4=0.1;

Ro=1000;

```

```

G=[R3 0 -1 0 0 0 0 0;R3 0 0 -1 0 0 0 0;alpha*Ro/(R4+Ro) 0 0 0 -1 0 beta*Ro/(R4+Ro)
gama*Ro/(R4+Ro);0 1 0 (1/R1+1/R2) 0 0 0 0;0 0 0 0 0 1 0 0];

C=[0 0 0 0 0 0 0 0;0 L 0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0 0 0;0 0 0 c 0 -c/R1 0 0 0;0 0 0 0 0 0 0 0];

t=0;

dt=1/1000;

f=1/0.03;

w=2*pi*f;

Vinc=zeros(1,1000);

Voc=zeros(1,1000);

Vinc(1:30)=normpdf(0.001:0.001:0.03,0.015,0.03);

[index,m]=max(Vinc(1:30));

M=m/0.06;

Vinc(1:30)=Vinc(1:30)/M;

for m=91:1000

    z=mod(m,90);

    if z==0

        Vinc(m)=0;

    else

        Vinc(m)=Vinc(z);

    end

end
end

```

```

for j=1:1:1000

    In=normrnd(0.001,0.00001); %assume std. deviation is 0.00001

    FGa=[0;0;Vinc(j)/R1+c*w*1i*Vinc(j);0;In];

    if j==1

        VDC=zeros(8,1); %G\FGa;

    else

        VDC=A\ (C*oldV/dt+FGa);

    end

    Voc(j)=abs(VDC(4));

    oldV=VDC;

    A=C/dt+G;

    t=t+dt;

end

figure(2*k-1)

t=linspace(0,1,1000);

subplot(1,2,1),plot(t,Vinc,'g');

title(['Vin vs. t (C=',num2str(cn),' dt=',num2str(dt),')']);

xlabel('t');

ylabel('Vin(part3)');

grid on

subplot(1,2,2),plot(t,Voc,'b');

title(['Vo vs. t (C=',num2str(cn),' dt=',num2str(dt),')']);

```

```

xlabel('t');

ylabel('Vo(part3)');

grid on


n=2^nextpow2(1000);

m5=fftshift(fft(Vinc,n+1));

m6=fftshift(fft(Voc,n+1));

f=1/0.03*((-n/2):(n/2))/n;

figure(2*k)

subplot(1,2,1),plot(f,abs(m5/n),'ro');

title(['Vin in frequency domain (C=',num2str(cn),' dt=',num2str(dt),')']);

xlabel('freq');

grid on


subplot(1,2,2),plot(f,abs(m6/n),'b*');

title(['Vo in frequency domain (C=',num2str(cn),' dt=',num2str(dt),')']);

xlabel('freq');

grid on

```

